

FIGURE B.5.1 The 1-bit logical unit for AND and OR.

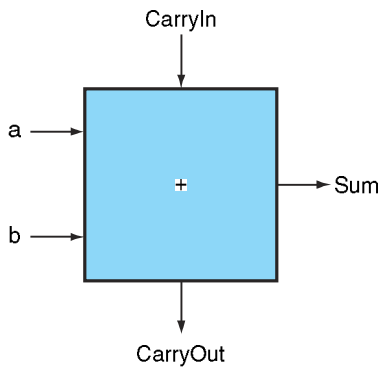


FIGURE B.5.2 A 1-bit adder. This adder is called a full adder; it is also called a (3,2) adder because it has 3 inputs and 2 outputs. An adder with only the a and b inputs is called a (2,2) adder or half-adder.

Inputs			Outputs		Comments
a	b	CarryIn	CarryOut	Sum	
0	0	0	0	0	0 + 0 + 0 = 00 _{two}
0	0	1	0	1	0 + 0 + 1 = 01 _{two}
0	1	0	0	1	0 + 1 + 0 = 01 _{two}
0	1	1	1	0	0 + 1 + 1 = 10 _{two}
1	0	0	0	1	1 + 0 + 0 = 01 _{two}
1	0	1	1	0	1 + 0 + 1 = 10 _{two}
1	1	0	1	0	1 + 1 + 0 = 10 _{two}
1	1	1	1	1	1 + 1 + 1 = 11 _{two}

FIGURE B.5.3 Input and output specification for a 1-bit adder.